

19. hét - Gyakorlat: Keresztkapcsolás

Munkafeladat	Egy lámpa működtetése három helyről: 2 db váltókapcsoló + 1 db keresztkapcsoló.
Eszközök	Oktatótábla, 2 váltókapcsoló, 1 keresztkapcsoló, lámpatest, vezetékek, sorkapcsok, kéziszerszámok, mérőműszer.
Biztonság	A szerelést kizárólag feszültségmentes állapotban végezd. Feszültség alá helyezés csak oktatói engedéllyel.
Ellenőrzés	Kapocsazonosítás, kötésmechanika, PE/N helyessége, folytonosság, majd működési próba minden kapcsolóállással.

Munkamenet

1. Azonosítsd a kapcsolók közös és váltó/kereszt kapcsait.
2. Készíts bekötési tervet.
3. Kösd be az L vezetőt az első váltókapcsoló közös kapcsára.
4. Alakítsd ki a két váltószálat a keresztkapcsolóig.
5. A keresztkapcsolótól vezesd tovább a két váltószálat a második váltókapcsolóhoz.
6. A második váltókapcsoló közös kapcsáról vezesd a kapcsolt fázist a lámpához.
7. Kösd be az N és PE vezetőt.
8. Végezz mechanikai és műszeres ellenőrzést.
9. Oktatói engedéllyel próbáld ki az összes kapcsolóállást.

Mérési / ellenőrzési jegyzőkönyv

Vizsgálat	Eredmény	Megjegyzés
PE folytonosság		
N vezető helyessége		
Kapcsolt fázis útja		
Kötések húzópróbája		
Működés minden kapcsolóállásban		

Értékelés

A gyakorlat akkor megfelelő, ha a lámpa bármelyik kapcsoló működtetésére állapotot vált, a kötések mechanikailag stabilak, a vezetők szerepe helyes, és a munka dokumentált.