

29. hét

Háromfázisú teljesítménymérés és gyakorlati terhelésvizsgálat

Feladatlap - 29. hét

1. $U_v = 400\text{ V}$, $I_v = 15\text{ A}$, $\cos \varphi = 0,80$. Számítsd ki a háromfázisú aktív teljesítményt!
2. Két wattmérő $2,6\text{ kW}$ és $1,9\text{ kW}$ értéket mutat. Határozd meg az összteljesítményt!
3. Három fázis mért aktív teljesítménye: $P_1 = 2,1\text{ kW}$, $P_2 = 1,2\text{ kW}$, $P_3 = 1,7\text{ kW}$. Mennyi az összteljesítmény, és melyik fázis a legterheltebb?
4. $L_1 = 17\text{ A}$, $L_2 = 8\text{ A}$, $L_3 = 12\text{ A}$. Egy új 5 A -es egyfázisú fogyasztót melyik fázisra célszerű kapcsolni? Indokold!
5. Miért lehet félrevezető csak a fázisáramokból következtetni az aktív teljesítményre?

IAP-kihívás: $P_1 = 4,1\text{ kW}$, $P_2 = -0,6\text{ kW}$. Mennyi az összes aktív teljesítmény? Gondold végig, miért fordulhat elő negatív wattmérő-érték a kétwattmérős módszernél.