

Villamos szerelések

23. hét - Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák

11. évfolyam • 67-69. óra • Ipari szerelvények szerelése

Gyakorlati feladat

Cél: kezelő- és jelzőkészülékek azonosítása, panelbe szerelése, NO/NC érintkezők kimérése és egyszerű START-STOP-jelzőkör kialakítása.

1. Eszközaazonosítás

Azonosíts START és STOP nyomógombot, egy választókapcsolót és legalább két jelzőlámpát. Jegyezd fel az érintkezőblokkok jelöléseit és a jelzőlámpák névleges feszültségét.

2. Érintkezővizsgálat

Feszültségmentesen multiméterrel állapítsd meg, mely érintkezők NO és melyek NC működésűek. Vesd össze a mérési eredményt a kapcsoljelöléssel.

3. Mechanikai szerelés

Szereld a kezelőszerveket gyakorlópanelbe vagy kezelődobozba. Ügyelj a kezelési sorrendre, az egyértelmű elrendezésre és a stabil rögzítésre.

4. Vezetékezés

Készíts START-STOP vezérlőkört KM1 mágneskapcsolóval. A zöld H1 jelzőlámpa jelezze a KM1 behúzott állapotát.

5. Ellenőrzés

Kapcsolási rajz alapján ellenőrizd a kapocsszámokat, a vezetékek rögzítését, az érintkezők helyes megválasztását és a jelzőlámpa névleges feszültségét.

6. Próba és dokumentálás

Tanári engedéllyel végezd el a működési próbát. Rögzítsd a tapasztalt működést, az esetleges hibát és annak javítását.

Ellenőrzési pont	Eredmény
START - NO érintkező	
STOP - NC érintkező	
Kapocsjelölések	
Panelrögzítés	
H1 jelzés	
Vezetékezés / felirat	
Működési próba	