

IAP

3. hét - Elosztóhálózatok, áramkörök, vezeték- és kábelrendszerek

FELADATLAP

Név: _____

Osztály: _____

Dátum: _____

1. Építsd fel a hálózati hierarchiát!

Írd a megfelelő sorszámot az elemek elé a főelosztótól a fogyasztók felé!

____ végáramkörök

____ főelosztó

____ fogyasztók

____ alelosztó

2. Párosítsd a fogalmat a feladattal!

Főelosztó → _____

Alelosztó → _____

Végáramkör → _____

Védőcső → _____

Kábelcsatorna → _____

3. Miért bontjuk több áramkörre az épületet?

4. Vezeték vagy kábel?

Írj két szakmai különbséget a vezetékek és a kábel között!

Milyen két vezetőanyagot említ a tananyag?

Miért nem választható a keresztmetszet pusztán megszokás alapján?

5. Vezetékválasztási szempontok

Sorolj fel legalább hat szempontot, amelyet a megfelelő vezetékek kiválasztásakor vizsgálni kell!

6. Igaz vagy hamis?

- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Ugyanaz a vezetékek minden szerelési módban azonos terhelhetőségű.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A PE vezető színjelölése zöld-sárga.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Az N vezető színjelölése kék.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A jól feliratozott elosztó megkönnyíti a hibakeresést.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Nagyobb keresztmetszet általában kisebb ellenállást jelent.

7. Feszültségesési számítás

Egy vezetékpár eredő ellenállása $0,8 \, \Omega$, az áram $10 \, \text{A}$. Számítsd ki a feszültségesést!

$$\Delta U = I \times R = \underline{\hspace{4cm}}$$

8. Családi ház áramkörei

Adj meg legalább nyolc célszerű végáramkört egy kétszintes családi házhoz!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Önellenőrzés

- [] Értem a főelosztó–alelosztó–végáramkör hierarchiát.
- [] Tudom, miért kell funkciók szerint bontani a hálózatot.
- [] Ismerem a vezetékválasztás fő szempontjait.
- [] Ki tudom számítani az egyszerű feszültségesést.