

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 8. hét

Kötések kialakítása, vezetők előkészítése és szerelvények bekötése

Digitális szakmai gyakorlat

Digitális gyakorlat célja

Készíts egy dokumentált kötési és bekötési tervet egy egyszerű világítási és dugalj-áramkörhöz.

1. Kapcsolási vázlat

Rajzolj elvi kapcsolást 1 egyáramkörös kapcsolóval, 1 lámpával és 1 védőérintkezős dugaljjal.

2. Szerelési megfeleltetés

Az elvi rajz minden vezetéket rendeld hozzá a tényleges szerelési nyomvonalhoz és csatlakozási pontokhoz.

3. Kötési jegyzék

Készíts táblázatot legalább öt kötési pontra: pontazonosító, vezető funkció, keresztmetszet, kötőelem/kapocs, ellenőrzési mód.

4. Hibaképek elemzése

Írj le öt tipikus kötési hibát úgy, mintha egy ellenőrző fotón látnád. Minden hibához adj javítási javaslatot.

5. Ellenőrzési terv

Írj sorrendet a kész szerelés ellenőrzésére: szemrevételezés, húzópróba, folytonossági logika, dokumentáció-egyeztetés.

6. Javítási eset

Dugalj egyik vezetője húzópróbára kicsúszik és a csupasz rész kilóg. Készíts rövid hibajegyzőkönyvet: tünet, lehetséges ok, javítás, visszaellenőrzés.

Leadandó

1 kapcsolási vázlat + 1 szerelési megfeleltetés + 1 kötési jegyzék + 5 hibaanalízis + 1 ellenőrzési terv + 1 hibajegyzőkönyv.