

18. hét - Fogyasztói főelosztó komplett összeállítása

Feladatlap • fogyasztói főelosztó

1. Funkció

Sorolj fel legalább hat feladatot vagy funkciót, amelyet egy korszerű fogyasztói főelosztó elláthat!

2. Készüléklista

Írj készüléklistát egy olyan kis elosztóhoz, amely 2 világítási, 3 dugalj-, 1 sütő- és 1 kültéri áramkört táplál!

3. Csoportosítás

Javasolj ésszerű RCD/RCBO csoportosítást a fenti áramkörökhöz, és indokold a választást!

4. N-sín

Magyarázd el, miért nem szabad két külön RCD utáni nullavezetőket tetszőlegesen közösíteni!

5. SPD

Hová helyeznéd el az SPD-t az elosztóban, és milyen szerelési szempontokra figyelnél?

6. Jelölés

Készíts rövid áramkörjegyzéket: Q1-Q7 jelöléssel nevezd meg a hét végáramkört!

7. Hibakeresés

Az egyik RCD azonnal leold, amikor egy másik csoport egyik kismegszakítóját felkapcsolják. Milyen bekötési hibára gyanakodnál?

8. IAP-kihívás

Rajzolj saját egyvonalas vázlatot a főkapcsolótól a végáramkörökig. Jelöld a fő védelmi készülékeket és a PE/N síneket!