

20. hét - Gyakorlat

Munkafeladat	Három párhuzamos nyomógombról vezérelt világítás kialakítása lépcsőházi automatával vagy impulzusrelével.
Eszközök	Oktatótábla, nyomógombok, lépcsőházi automata / impulzusrelé, lámpatest, vezetékek, sorkapcsok, mérőműszer.
Biztonság	Feszültségmentes szerelés. Kapocsjelölések és gyártói rajz ellenőrzése kötelező.
Cél	A vezérlő- és teljesítményáramkör elkülönített értelmezése, helyes bekötés és működési próba.

Munkamenet

1. Azonosítsd a készülék kapcsait a gyártói rajz alapján.
2. Készíts bekötési tervet.
3. Kösd párhuzamosan a három nyomógombot.
4. Alakítsd ki a vezérlőkört.
5. Kösd be a lámpa kapcsolt fázisát, N és PE vezetőjét.
6. Végezz húzópróbát és folytonosságvizsgálatot.
7. Oktatói engedéllyel helyezd feszültség alá.
8. Vizsgáld meg mindhárom nyomógomb működését és az időzítést / állapotváltást.

Jegyzőkönyv

Vizsgálat	Eredmény	Megjegyzés
Nyomógomb 1		
Nyomógomb 2		
Nyomógomb 3		
Kimeneti érintkező		
Időzítés / állapotváltás		
PE/N ellenőrzés		