

Villamos szerelések

23. hét - Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák

11. évfolyam • 67-69. óra • Ipari szerelvények szerelése

Feladatlap

Dolgozz a kapcsolási rajzi jelölések és az ipari kezelőkészülékek logikája alapján.

1. Magyarázd el az NO és NC érintkező működését!
2. Melyik érintkezőt választanád START és melyiket STOP nyomógombhoz? Indokold!
3. Írj három példát választókapcsoló ipari alkalmazására!
4. Párosítsd a funkciót a megfelelő eszközzel: pillanatnyi indítás; kézi/automata választás; üzemállapot kijelzése.
5. Készíts egyszerű kapcsolási vázlatot START, STOP, KM1 mágneskapcsoló és H1 zöld jelzőlámpa felhasználásával!
6. Sorolj fel öt szerelési vagy dokumentálási hibát, amely megnehezíti a későbbi hibakeresést!