

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 7. hét

Vezetékek behúzása, kábelek elhelyezése és a vezetékezés dokumentálása

Digitális tervezési és dokumentációs gyakorlat

Digitális gyakorlat

Tervezd meg egy kis műhely két áramkörének vezetékezését: 1 világítási és 1 dugalj-áramkör.

1. Alaprajz

Készíts egyszerű 5 × 4 m-es alaprajzot 1 kapcsolóval, 2 lámpával és 4 dugaljjal.

2. Áramkörök

Adj azonosítót a két áramkörnek, majd jelöld a közös és külön nyomvonalszakaszokat.

3. Behúzási terv

Írd le a behúzás sorrendjét, a szükséges előellenőrzéseket és a végpontoknál hagyandó szerelési tartalék célját.

4. Áramkör-jegyzék

Készíts táblázatot: áramkör - funkció - kezdőpont - végpont - nyomvonal - vezetők - megjegyzés.

5. Hibaszituáció

A kivitelezés után kiderül, hogy az egyik vezeték jelölése hiányzik, egy másik pedig túl rövid a dobozban. Írd le a javítás és dokumentálás menetét.

6. Minőségellenőrzés

Készíts 8 pontos szemrevételezési ellenőrzőlistát a kész vezetékezéshez.

Leadandó

1 alaprajz/nyomvonalrajz + 1 áramkör-jegyzék + 1 behúzási terv + 1 ellenőrzőlista + hibajavítási javaslat.