

19. hét - Gyakorlat

TN, TT és IT rendszerfelismerés • Felnőtt Elektrotechnika

Biztonság: a gyakorlat feszültségmentes oktatási modellen, kapcsolási rajzon vagy demonstrációs panelen történjen. Valós hálózat vezetőinek azonosítása és vizsgálata csak megfelelő jogosultsággal és mérési eljárással végezhető.

1. Vezetőazonosítás

Az oktatási modellen azonosítsd: L, N, PE és - ha van - PEN vezető. Jegyezd fel, mely vezetők töltenek be üzemi és melyek védelmi funkciót.

Vezető	Funkció	Jellemző jelölés
L		
N		
PE		
PEN		

2. Három rendszerkártya

Készíts három egyszerű elvi vázlatot: TN-S, TT és IT. Mindegyiken jelöld a forrás földkapcsolatát, a készülékházat, a védővezetőt/földelőt és a testzárlat helyét.

3. Hibaáramút összehasonlítása

Rendszer	Hibaáram fő útja	Jellemző védelem / felügyelet
TN		
TT		
IT első hiba		

4. TN-C-S modell

A rajzon keresd meg a PEN szétválasztási pontját. Jelöld, melyik vezető lesz PE és melyik N. Magyarázd el, miért lényeges, hogy a szétválasztás után a két funkciót ne keverjük vissza.

5. Következtetés

Írj 3-4 mondatos összehasonlítást arról, hogy TN, TT és IT rendszerben miért nem ugyanaz a testzárlati hibaáram útja.

IAP-kihívás

Az oktató mondjon egy rendszerjellemzőt (például: 'helyi földelő', 'PEN', 'első hiba jelzése'). A csoport 10 másodpercen belül nevezze meg a hozzá leginkább illő rendszert és indokolja.