

19. hét - Világítási vezérlések: egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás

Feladatlap • egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás

1. Alapkapcsolás

Írd le az egypólusú világításkapcsolás áramútját a betáplálástól a lámpáig!

2. Váltókapcsoló

Nevezd meg a váltókapcsoló három csatlakozási pontjának funkcióját!

3. Két helyről

Magyarázd el saját szavaiddal, miért változik meg a lámpa állapota bármelyik váltókapcsoló átbillentésekor!

4. Három helyről

Milyen kapcsolók szükségesek egy lámpa három helyről történő kapcsolásához?

5. Négy helyről

Hány váltó- és hány keresztkapcsolót alkalmaznál négy kapcsolási hely esetén?

6. Hibakeresés

A váltókapcsolás csak bizonyos kapcsolóállásokban működik. Mely bekötési pontokat ellenőriznéd először?

7. Vezetők

Miért nem szabad pusztán a vezető színe alapján eldönteni egy ismeretlen áramkörben annak funkcióját?

8. IAP-kihívás

Készíts működési táblázatot két váltókapcsoló négy lehetséges állapotára, és jelöld, mikor világít a lámpa!