

20. hét - Impulzusrelés világításvezérlés

Feladatlap • impulzusrelés világításvezérlés

1. Működés

Írd le lépésről lépésre, mi történik az első és a második nyomógomb-impulzus hatására!

2. Áramkörök

Válaszd külön egy impulzusrelés világításvezérlés vezérlőáramköri és főáramköri elemeit!

3. Több kezelőhely

Magyarázd el, hogyan lehet öt nyomógombból ugyanazt az impulzusrelét működtetni!

4. Készülékadat

Miért kell az impulzusrelé vezérlőfeszültségét bekötés előtt ellenőrizni?

5. Terhelés

Miért kell LED-es világításnál a relé gyártói terhelési adatait is megnézni?

6. Hibakeresés A

A relé egyetlen nyomógombra sem reagál. Melyik áramköri részt vizsgálnád először?

7. Hibakeresés B

A relé hallhatóan működik, de a lámpa nem változtat állapotot. Hol keresnéd a hibát?

8. IAP-kihívás

Készíts egyszerű kapcsolási vázlatot három párhuzamos nyomógommbal, egy impulzusrelével és egy világítótesttel!