

2. hét – Feladatlap

Kétpólusok • aktív/passzív elemek • jelleggörbék

Feladat 1 – Fogalmak

Írd le saját szavaiddal a kétpólus fogalmát, és adj két gyakorlati példát.

Feladat 2 – Besorolás

Sorold aktív vagy passzív kétpólushoz: ellenállás, 24 V DC tápegység, kondenzátor, generátor, kisütés alatt lévő akkumulátor. Röviden indokold.

Feladat 3 – Számítás

Egy 24 V-os forrásra 240 Ω -os ellenállást kapcsolunk. Számítsd ki az áramot és az ellenálláson leadott teljesítményt.

Feladat 4 – Jelleggörbe

Készíts U-I táblázatot egy 100 Ω -os ellenállásra $U = 0; 2; 4; 6; 8; 10$ V értékeknél, majd rajzold fel a jelleggörbét.

Feladat 5 – Értelmezés

Egy kétpólusnál a feszültség kétszerezésekor az áram nem kétszereződik. Mit állíthatsz a kétpólus linearitásáról?

Feladat 6 – Munkapont

Fogalmazd meg 3-4 mondatban, mit jelent a munkapont egy forrás és egy terhelés összekapcsolásakor.

Értékelési szempontok

- Fogalmi pontosság: 30%
- Számítások: 30%
- Jelleggörbe és ábrázolás: 25%
- Indoklás, szakmai nyelv: 15%