

6. hét - GYAKORLAT

A közös emitteres erősítő feszültségerősítése és a decibel

Oszilloszkópos erősítésmérés

Állíts be 100 mV bemeneti jelet, majd mérd meg a kimeneti jel amplitúdóját. Számítsd ki A_u és A_{dB} értékét.

Beállítás	U_{be}	U_{ki}	A_u	A_{dB}	Megjegyzés
Alap					
RC módosítva					
RE módosítva					

Értékelés

Hasonlítsd össze a kézi számítás, a szimuláció és a valós mérés eredményét. Jegyezd fel az eltérést és annak lehetséges okát.