

7. hét - GYAKORLAT

Frekvenciaátvitel és Bode-diagram alapjai

Frekvenciaátviteli mérés

Mérd meg az erősítő kimeneti feszültségét a megadott frekvenciákon. Számítsd ki az erősítést dB-ben, majd ábrázold a frekvenciaátviteli görbét.

f	U _{ki}	A _v (dB)	Megjegyzés
100 Hz			
500 Hz			
1 kHz			
5 kHz			
10 kHz			
20 kHz			
50 kHz			

Kiértékelés

A felrajzolt görbén jelöld az alsó és felső határfrekvenciát, valamint a -3 dB-es pontokat.