

8. hét - GYAKORLAT

RC-hálózatok és a kondenzátorok szerepe az erősítőkből

RC-tag laboratóriumi vizsgálata

Állíts össze RC-tagot próbapanelen. Mérd meg a bemeneti és kimeneti jelet oszcilloszkóppal, határozd meg a határfrekvenciát, majd hasonlítsd össze a számított és mért eredményt.

Mennyiség	Számított	Mért	Eltérés
R			
C			
τ			
f_c			
U _{be}			
U _{ki}			

Kiértékelés

Írd le, hogyan függ a kondenzátor viselkedése a frekvenciától, és hol található a mért határfrekvencia.