

9. hét - GYAKORLAT

Elsőrendű RC-szűrők

LPF és HPF labor

Állíts össze aluláteresztő és felüláteresztő RC-szűrőt. Függvénygenerátorral változtasd a frekvenciát, oszcilloszkóppal mérd U_{be} és U_{ki} értékét, majd határozd meg a határfrekvenciát és készíts Bode-diagram vázlatot.

f	U_{be}	U_{ki} LPF	U_{ki} HPF	Megjegyzés
100 Hz				
500 Hz				
1 kHz				
1,6 kHz				
5 kHz				
10 kHz				

Kiértékelés

Jelöld a mért határfrekvenciát, és hasonlítsd össze az LPF és HPF viselkedését.