

11. hét - GYAKORLAT

A műveleti erősítő (OP-AMP) alapjai

OP-AMP alapvizsgálat

Vizsgáld meg egy LM741 vagy LM358 lábkiosztását és adatlapját. Azonosítsd a táp-, bemeneti és kimeneti pontokat, majd helyes tápbekötés mellett figyeld meg a kimeneti telítődést különböző bemeneti jeleknél.

Vizsgálat	Adatlap / elmélet	Mért / megfigyelt	Megjegyzés
+ bemenet			
- bemenet			
Kimenet			
+VCC			
-VCC / GND			
Telítési kimenet			

Kiértékelés

Írd le, hogyan viselkedett a kimenet kis bemeneti különbségnél, és mikor jelentkezett telítődés.