

12. hét - GYAKORLAT

Invertáló és nem invertáló műveleti erősítők

LM358 / LM741 mérési gyakorlat

Állíts össze invertáló és nem invertáló alapkapcsolást. Mérd meg U_{be} és U_{ki} értékét, figyeld meg a fázisviszonyt oszcilloszkóppal, majd vedd össze a számított és mért erősítést.

Kapcsolás	R1	R2	U_{be}	U_{ki}	Av szám.	Av mért
Invertáló						
Nem invertáló						

Kiértékelés

Jelöld, melyik kapcsolásnál figyelhető meg 180° -os fázisfordítás, és írd le röviden a virtuális föld jelentését.