

13. hét - GYAKORLAT

Speciális műveleti erősítő kapcsolások

Speciális OP-AMP kapcsolások mérése

Állíts össze feszültségkövető, összegző és differenciálerősítő kapcsolást LM358 vagy LM741 felhasználásával. Hasonlítsd össze a számított és mért kimeneti feszültségeket.

Kapcsolás	Bemenet(ek)	Számított U_{ki}	Mért U_{ki}	Megjegyzés
Buffer				
Összegző				
Differenciál				

Kiértékelés

Írd le, melyik kapcsolásnál $U_{ki} \approx U_{be}$, melyik egyesíti a bemeneteket, és melyik képezi azok különbségét.