

14. hét - GYAKORLAT

Integráló és differenciáló műveleti erősítők

Integráló és differenciáló OP-AMP labor

Építs fel LM358 vagy LM741 alapú integráló és differenciáló kapcsolást. Az integrálónál hasonlítsd össze a négyszög- és háromszögjelet; a differenciálónál vizsgáld a kimenetet több frekvencián.

Vizsgálat	U_{be} / f	$U_{ki} / \text{jelalak}$	Számított	Megfigyelés
Integráló				
Integráló				
Differenciáló				
Differenciáló				

Kiértékelés

Írd le, hogyan változott a jelalak az integráló kapcsolásnál, és hogyan reagált a differenciáló a gyors jelváltozásokra.