

## 15. hét - GYAKORLAT

### Komparátorok és Schmitt-trigger kapcsolások

#### Komparátor és Schmitt-trigger labor

Építs fel LM358 vagy LM393 alapú komparátort. Állítsd be a referenciafeszültséget potenciométerrel, majd vizsgáld a kapcsolási küszöböt. Ezután vizsgáld meg a Schmitt-trigger működését és a hiszterézist.

| Vizsgálat       | Uref | Ube növelve | Ube csökkentve | Kimenet / megjegyzés |
|-----------------|------|-------------|----------------|----------------------|
| Komparátor      |      |             |                |                      |
| Schmitt-trigger |      |             |                |                      |
| Schmitt-trigger |      |             |                |                      |

#### Kiértékelés

Hasonlítsd össze a komparátor egyetlen kapcsolási küszöbét a Schmitt-trigger két küszöbével, és írd le, hogyan csökkenti a hiszterézis a zaj miatti kapcsolgatást.