

16. hét - GYAKORLAT

Aktív szűrők műveleti erősítőkkel

Aktív aluláteresztő szűrő vizsgálata

Építs fel LM358 műveleti erősítővel aktív aluláteresztő szűrőt. Függvénygenerátorral változtasd a frekvenciát, oszcilloszkóppal mérd a bemeneti és kimeneti jelet, majd hasonlítsd össze egy passzív RC-szűrővel és határozd meg a határfrekvenciát.

f	U _{be}	U _{ki} aktív	U _{ki} passzív	Megjegyzés
100 Hz				
500 Hz				
1 kHz				
2 kHz				
5 kHz				
10 kHz				

Kiértékelés

Jelöld a mért határfrekvenciát, és foglald össze, milyen különbséget tapasztaltál a passzív és az aktív szűrő között.