

18. hét - GYAKORLAT

A műveleti erősítők gyakorlati alkalmazásai

Gyakorlati OP-AMP alkalmazások

Vizsgáld meg egy LM358 vagy $\mu A741$ alapú mérőáramkörben, hogyan használható az OP-AMP érzékelőjel erősítésére, összegzésére vagy különbségképzésére. Hasonlítsd össze a számított és mért kimeneti értékeket.

Kapcsolás	Bemenet(ek)	Feladat	Számított Uki	Mért Uki
Invertáló		erősítés		
Összegző		jelek összegzése		
Kivonó		különbségképzés		
Integráló		időbeli felhalmozás		

Kiértékelés

Írd le, melyik kapcsolást választanád szenzorjel erősítésére, több jel összegzésére, illetve két érzékelőjel különbségének mérésére.