

## 20. hét - GYAKORLAT

### A szűrők működése - Hogyan választjuk el a hasznos jelet a zajtól?

#### RC aluláteresztő szűrő - mérési gyakorlat

Építs egyszerű RC aluláteresztő szűrőt próbapanelen. Jelgenerátorral állíts be 100 Hz, 1 kHz és 10 kHz frekvenciát. Oszcilloszkóppal mérd meg a bemeneti és kimeneti amplitúdót, majd értékeld a csillapítás változását.

| Frekvencia | U <sub>be</sub> | U <sub>ki</sub> | Arány | Megfigyelés |
|------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|
| 100 Hz     |                 |                 |       |             |
| 1 kHz      |                 |                 |       |             |
| 10 kHz     |                 |                 |       |             |

#### Kiértékelés

Írd le, hogyan változik a kimeneti amplitúdó a frekvencia növekedésével, és mi történhet, ha a szűrés túl erős.