

21. hét - GYAKORLAT

Az RC szűrők tervezése - Az időállandó és a törésponti frekvencia

100 Hz körüli RC aluláteresztő szűrő tervezése

Válassz megfelelő R és C értéket úgy, hogy a törésponti frekvencia körülbelül 100 Hz legyen. Építsd meg a kapcsolást, majd oszcilloszkóppal vagy szimulációban hasonlítsd össze a bemeneti és kimeneti jelet.

R	C	$\tau = R \cdot C$	fc számított	fc mért / szimulált

Kiértékelés

Hasonlítsd össze a számított és mért törésponti frekvenciát. Írd le, hogyan változik a jelalak, ha R vagy C értékét növeled.