

22. hét - GYAKORLAT

Sávszűrők

RC sávszűrő vizsgálata

Állíts össze RC sávszűrőt. Változtasd a bemeneti jel frekvenciáját, mérd meg a kimeneti feszültséget, majd a mérési pontokból rajzold fel az átviteli görbét. Határozd meg f_1 , f_2 , B és f_0 értékét.

f	U _{be}	U _{ki}	U _{ki} /U _{be}	Megjegyzés
100 Hz				
300 Hz				
1 kHz				
3 kHz				
10 kHz				

Kiértékelés

Jelöld az átviteli görbén az alsó és felső határfrekvenciát. Számítsd ki a sávszélességet és a középfrekvenciát, majd hasonlítsd össze a mért és számított eredményeket.