

23. hét - GYAKORLAT

Aktív szűrők és a műveleti erősítő alkalmazása

Aktív aluláteresztő szűrő vizsgálata

Vizsgáld meg az aktív aluláteresztő szűrő bemeneti és kimeneti jelét különböző frekvenciákon. Ugyanezekben a frekvenciákon mérd meg egy passzív RC szűrőt is, majd hasonlítsd össze az eredményeket.

Frekvencia	Aktív U_{be}	Aktív U_{ki}	Passzív U_{ki}	Megfigyelés
100 Hz				
1 kHz				
1061 Hz				
5 kHz				
10 kHz				

Kiértékelés

Hasonlítsd össze az aktív és passzív szűrő eredményeit, és jelöld a 1061 Hz körüli töréspontot.