

24. hét - GYAKORLAT

Integrált analóg áramkörök és feszültségstabilizátorok

7805 stabilizátor vizsgálata

Állíts össze 12 V -> 5 V stabilizátoros kapcsolást 7805 IC-vel. Mérd meg a bemeneti és kimeneti feszültséget különböző terhelések mellett, figyeld a stabilizátor melegedését, és számítsd ki a disszipációt.

Terhelőáram	U _b	U _k	$P=(U_b-U_k) \cdot I$	Megfigyelés
0,05 A				
0,10 A				
0,20 A				
0,30 A				

Kiértékelés

Hasonlítsd össze a kimeneti feszültséget a különböző terheléseknél. Számítsd ki minden mérési pontban a teljesítményveszteséget, és értékeld a melegedést.