

25. hét - GYAKORLAT

Transzformátorok az analóg elektronikában

230/24 V-os transzformátor vizsgálata

Mérd meg a primer és szekunder feszültséget, számítsd ki az áttételt, majd különböző terhelések mellett vizsgáld a szekunder feszültség változását.

Terhelés	U1	U2	$n=U1/U2$	Megfigyelés
Üresjárási				
Kis terhelés				
Közepes terhelés				
Nagyobb terhelés				

Kiértékelés

Hasonlítsd össze a mért áttételt az elméleti $230/24 \approx 9,6$ értékkel, és írd le, hogyan változik U2 a terhelés növelésével.