

26. hét - GYAKORLAT

Műveleti erősítők a gyakorlatban

LM358 - feszültségkövető és komparátor

Építs két kapcsolást LM358 műveleti erősítővel. Először vizsgáld a feszültségkövetőt, majd állíts össze komparátort referenciafeszültséggel és LED-es kijelzéssel. Minden bekapcsolás előtt ellenőrizd a polaritást, földelést és a rövidzármentes bekötést.

Kapcsolás / mérés	U _{be}	U _{ref}	U _{ki}	LED / megfigyelés
Követő - 2 V				
Követő - 5 V				
Komparátor - 3,2 V		5 V		
Komparátor - 6,5 V		6 V		

Kiértékelés

Hasonlítsd össze a feszültségkövető bemeneti és kimeneti feszültségét. A komparátornál határozd meg azt a bemeneti értéket, ahol a LED állapota megváltozik.