

27. hét - GYAKORLAT

Aktív szűrők műveleti erősítőkkel

LM358 aktív aluláteresztő szűrő vizsgálata

Építs aktív aluláteresztő szűrőt LM358-cal. Függvénygenerátorral változtasd a frekvenciát, oszcilloszkóppal mérd a bemeneti és kimeneti amplitúdót. A kapcsolás átépítése előtt kapcsold ki a tápegységet.

f	U _{be}	U _{ki}	U _{ki} /U _{be}	Megfigyelés
50 Hz				
100 Hz				
159 Hz				
500 Hz				
1 kHz				

Kiértékelés

Jelöld a mérési eredményekben a 159 Hz körüli vágási frekvenciát, és ellenőrizd, hogy ezen a ponton a kimeneti amplitúdó közel 70,7%-a-e az áteresztési tartományban mért értéknek.