

28. hét - GYAKORLAT

Műveleti erősítős erősítőkapcsolások

LM358/LM324 invertáló és nem invertáló erősítő

Építsd meg mindkét kapcsolást. Mérd meg a bemeneti és kimeneti feszültséget, majd számítsd ki a tényleges erősítést. Bekapcsolás előtt ellenőrizd az IC tájolását, a tápfeszültséget és a földelést.

Kapcsolás	R1	R2	U _{be}	U _{ki}	A=U _{ki} /U _{be}
Invertáló	2 kΩ	18 kΩ			
Nem invertáló	2 kΩ	18 kΩ			
Invertáló	10 kΩ	100 kΩ			
Nem invertáló	10 kΩ	100 kΩ			

Kiértékelés

Hasonlítsd össze a mért erősítést az elméleti értékkel. Vizsgáld meg a kimeneti jel polaritását is: az invertáló kapcsolás fázist fordít, a nem invertáló nem.