

29. hét - GYAKORLAT

Összegző, kivonó és differenciálerősítő kapcsolások

Összegző és differenciálerősítő vizsgálata

Építs összegző és differenciálerősítő kapcsolást műveleti erősítővel. Mérd a bemeneti és kimeneti jeleket, majd vizsgáld meg, hogyan jelenik meg a közös zavar és hogyan változik a kimenet a bemenetek különbségével.

Mérés	U1	U2	U1-U2	Uki	Megfigyelés
1.					
2.					
3.					
Zajos jel					

Kiértékelés

Hasonlítsd össze a differenciális bemeneti feszültséget és a kimenetet. Írd le, milyen hatása volt a közös zavarnak, és hogyan segíthet a differenciális mérés.