

30. hét - GYAKORLAT

Műszererősítők (Instrumentation Amplifier)

INA126 / INA128 / AD620 műszererősítő vizsgálata

Vizsgáld meg egy műszererősítő bemeneti és kimeneti jelét. Ezután adj azonos zavarjelet mindkét bemenetre, és figyeld meg a közös módusú jel elnyomását. Ügyelj az ESD-védelemre, a stabil földelésre és a biztos csatlakozásokra.

Mérés	Ud bemenet	Uközös	Uki	Erősítés	Megfigyelés
1.					
2.					
Közös zavar					
Wheatstone-híd					

Kiértékelés

Hasonlítsd össze a differenciális jel erősítését és a közös módusú zavar hatását. Fogalmazd meg, miért előnyös a nagy CMRR precíziós ipari méréseknél.