

31. hét - GYAKORLAT

Precíziós egyenirányítók és csúcsérték-detektorok

Precíziós egyenirányító és csúcsérték-detektor vizsgálata

Építs félhullámú hagyományos és precíziós egyenirányítót, majd csúcsérték-detektort. Oszilloszkóppal hasonlítsd össze a kimeneteket különösen kis amplitúdójú bemeneti jeleknél.

U _{be} csúcs	Hagyományos U _{ki}	Precíziós U _{ki}	Csúcsdetektor	Megfigyelés
50 mV				
100 mV				
500 mV				
2 V				

Kiértékelés

Írd le, melyik bemeneti tartományban válik különösen látványossá a hagyományos dióda nyitófeszültségének hibája, és hogyan javít ezen a precíziós kapcsolás.