

34. hét - GYAKORLAT

Hibakeresés analóg áramkörökben

Hibás analóg panel módszeres vizsgálata

A feladat egy előre hibásra kialakított analóg panel vizsgálata. Ne találgass: kövesd a jel útját, és minden mérési eredményt jegyezz fel. Mérés előtt ellenőrizd a mérővezetékeket és a megfelelő mérési tartományt.

Lépés	Mérési pont	Műszer	Várt érték	Mért érték	Következtetés
1.	Táp				
2.	Bemenet				
3.	Erősítő				
4.	Szűrő				
5.	ADC / kimenet				

Javítási javaslat

A mérések alapján nevezd meg a legvalószínűbb hibát, indokold a következtetést, majd írd biztonságos javítási és visszaellenőrzési tervet.