

19. hét - FELADATLAP

Aktív szűrők - Amikor a zajból hasznos információ lesz

1. Mi történik a zajjal, ha a zajos jelet egyszerűen felerősítjük?
2. Miért jelentek meg az első szűrőáramkörök a távközlésben?
3. Mit enged át az aluláteresztő szűrő?
4. Mit enged át a felüláteresztő szűrő?
5. Mi a sáváteresztő szűrő feladata?
6. Mi a sávzáró szűrő feladata?
7. Milyen három frekvencián vizsgáljuk az RC aluláteresztőt?
8. Sorolj fel három ipari alkalmazást!
9. Miért lehet káros a túl nagy kondenzátor?
10. Miért nem helyettesíti a szűrő a helyes kábelezést és árnyékolást?