

## 9. hét - Feladatlap

Kapcsolók és dugaljak szerelési alapjai

### 1. Kapcsoló vagy dugalj?

- Írd a megfelelő szerelvény nevét: az áramkör fázisvezetőjét megszakítja.
- Írd a megfelelő szerelvény nevét: L, N és PE csatlakozási ponttal rendelkezik.
- Miért nem megfelelő megoldás, ha az egypólusú kapcsoló a nullavezetőt szakítja meg?
- Sorolj fel négy hibát, amelyet a szerelvénydoboz lezárása előtt észre kell venni!
- Készíts egyszerű bekötési vázlatot egy földelt dugaljról, és jelöld L, N, PE pontokat!
- Állíts fel 6 lépéses ellenőrzési sorrendet a szerelvény bekötésétől az átadásig!

### IAP mini-kihívás

Egy dugalj működik, de a védővezető nincs bekötve. Fogalmazd meg 2-3 mondatban, miért elfogadhatatlan ez, és mi legyen a következő biztonságos lépés.