

18. hét - Váltókapcsolás • Feladatlap

Név: _____ Dátum: _____

1. Fogalmak

Írd le röviden: váltókapcsoló, közös kapocs, váltószál!

2. Kapcsolási sorrend

Állítsd helyes sorrendbe: lámpa – első váltókapcsoló – N – L – második váltókapcsoló.

3. Igaz vagy hamis?

- a) A váltókapcsolás egy lámpa két helyről történő működtetésére alkalmas. ____
- b) A PE vezetőt a váltókapcsolóval megszakítjuk. ____
- c) A két kapcsoló között két váltószál található. ____
- d) A kapcsolóval célszerű a nullavezetőt megszakítani. ____

4. Hibakeresés

A lámpa csak akkor működik, ha mindkét kapcsoló egy meghatározott állásban van. Adj meg legalább két lehetséges hibát és írd le az ellenőrzés sorrendjét!

5. Rajzfeladat

Készíts elvi kapcsolási rajzot két váltókapcsolóval, egy lámpával, L, N és PE jelöléssel!

6. Rövid számonkérés – 10 pont

Nevezd meg a váltókapcsolás három legfontosabb szerelési szabályát! (3 p) Jelöld meg, melyik vezetőt kapcsoljuk! (1 p) Írd le a közös kapocs szerepét! (2 p) Sorolj fel két tipikus hibát! (2 p) Írd le a biztonságos munkakezdés két lépését! (2 p)