

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

11. hét - Kapcsolási csoportok és párhuzamos üzem

FELADATLAP

Feladatok

1. Mit jelent a transzformátor kapcsolási csoportja?
2. Mit jelöl az Y, D és Z betű a kapcsolási csoportban?
3. Mit jelent az N vagy n jelölés?
4. Hogyan kell értelmezni az óraszámot?
5. Hány fok fáziseltolást jelent az 5-ös óraszám?
6. Miért veszélyes az eltérő fázishelyzetű transzformátorok párhuzamos kapcsolása?
7. Mi a párhuzamos üzem célja?
8. Sorolj fel legalább öt feltételt a transzformátorok párhuzamos üzeméhez!
9. Miért fontos az azonos fázissorrend?
10. Miért fontos az áttétel egyezősége?
11. Mit jelent a zárlati feszültség a terhelésmegosztás szempontjából?
12. Melyik transzformátor vehet fel nagyobb terhelést: a kisebb vagy a nagyobb zárlati feszültségű?
13. Írj le egy hibás párhuzamosítási következményt!
14. Készíts ellenőrzőlistát párhuzamos kapcsolás előtt!
15. Egy 20 MVA és egy 40 MVA transzformátor párhuzamosan dolgozik. Írd le, miért nem feltétlenül fele-fele arányban osztoznak a terhelésen!

Értékelési javaslat

1-12. feladat: 2-2 pont; 13-14. feladat: 5-5 pont; 15. feladat: 6 pont. Összesen: 40 pont.