

12. hét - Feladatlap

Téma: Alállomási mérőváltók részletesen

- 1. Miért nem célszerű a nagyfeszültségű hálózat áramát és feszültségét közvetlenül a mérőműszerekre vezetni?**
- 2. Egy CT áttétele 800/5 A. Határozd meg az áttételt és a primer áramot 3,2 A szekunder áram esetén!**
- 3. Egy VT áttétele 20 000/100 V. Mekkora primer feszültség tartozik 97,5 V szekunder feszültséghez?**
- 4. Mi a különbség a CT mérőmagja és védelmi magja között?**
- 5. Egészítsd ki: terhelt primer kör mellett a CT szekunder oldalát _____ hagyni veszélyes; a VT szekunder oldalát viszont _____ nem szabad.**
- 6. Mit jelent a burden, és milyen következménye lehet a túl nagy szekunder terhelésnek?**
- 7. Sorolj fel legalább négy készüléket vagy funkciót, amely CT- vagy VT-jelet használ!**
- 8. Miért fontos a polaritás és a fázissorrend helyes bekötése?**
- 9. Rajzold fel a mérési láncot: primer hálózat -> mérőváltó -> szekunder kapocssor -> felhasználó készülék!**
- 10. Mi történhet, ha karbantartáskor egy üzemelő CT szekunder vezetékeit egyszerűen lecsatlakoztatják?**