

23. hét - Feladatlap

Kontaktorok alkalmazása épületvillamosságban

Név: _____ Dátum: _____

- 1. Írd le saját szavaiddal, mi a kontaktor feladata!**
- 2. Nevezd meg a kontaktor legalább öt fontos szerkezeti részét!**
- 3. Mit jelöl az A1 és A2? Miért kell a tekercsfeszültséget ellenőrizni?**
- 4. Magyarázd el a főérintkező és a segédérintkező közötti különbséget!**
- 5. Mi a vezérlőáramkör és mi a főáramkör?**
- 6. Egy START gomb megnyomásakor a kontaktor behúz, de a gomb elengedésekor azonnal elejt. Mi lehet a hiba?**
- 7. Sorolj fel négy épületvillamossági alkalmazást, ahol kontaktort használnál!**
- 8. Egy mozgásérzékelő 18 LED-lámpát vezérel. Miért lehet célszerű közbeiktatni egy kontaktort?**

IAP-kihívás: Készíts szöveges működési sorrendet egy START-STOP nyomógombos, öntartó kontaktorvezérléshez a STOP alaphelyzetétől a START megnyomásán át egészen a STOP megnyomásáig.