

24. hét - Feladatlap

Motoros fogyasztók vezérlése

Név: _____ Dátum: _____

1. Sorolj fel legalább öt motoros fogyasztót, amely épületben vagy épületgépészetben előfordulhat!

2. Miért igényel más kapcsolási és védelmi megoldást egy motor, mint egy egyszerű fűtőellenállás?

3. Írd le a START-STOP öntartó motorvezérlés működését!

4. Miért előnyös, hogy áramszünet után az öntartó kontaktor nem húz vissza automatikusan?

5. Mi a különbség a zárlatvédelem és a túlterhelés-védelem feladata között?

6. Hogyan változtatjuk meg egy háromfázisú motor forgásirányát?

7. Mi történhet, ha egy irányváltó kapcsolás két kontaktora egyszerre húz be?

8. Miért kell a túlterhelés-védelem bontó segédérintkezőjét a kontaktor vezérlőkörébe kötni?

IAP-kihívás: Egy ventilátort termosztát indít kontaktoron keresztül. Készíts szöveges működési sorrendet: termosztát → vezérlőkör → kontaktor → főáramkör → motor. Egészítsd ki a folyamatot a túlterhelés-védelem működésével.