

AZ EGYSARKÚ, VAGY EGY ÁRAMKÖRÖS KAPCSOLÁS (101)

IAP – Integrált Automatika Program | Épületvillamosság

Az egyáramkörös, más néven egysarkú világítási kapcsolás egy lámpa vagy együtt működő lámpacsoport egy helyről történő kapcsolására szolgál.

Hogyan működik?

A kapcsoló a fázisvezetőt (L) szakítja meg vagy kapcsolja össze:


- Kapcsoló zárva: az áramkör zárt, a lámpa világít.
- Kapcsoló nyitva: az áram útja megszakad, a lámpa nem világít.

A vezetők feladata:

Vezető	Hová csatlakozik?
L – fázisvezető	A kapcsoló bemenetére.
Kapcsolószál – kapcsolt fázis	A kapcsolótól a lámpához.
N – nullavezető	Közvetlenül a lámpához.
PE – védővezető	Az I. érintésvédelmi osztályú lámpatest védőkapcsához.

Hol alkalmazzuk? Például kamrában, WC-ben, kisebb szobában vagy tárolóban, ahol elegendő egyetlen helyről kapcsolni a világítást.

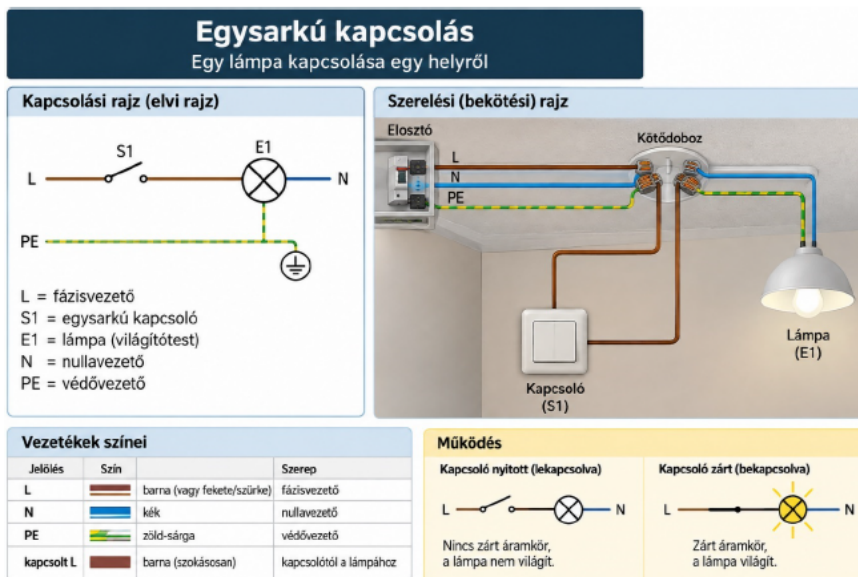Lényege: egy kapcsolóval egy világítási áramkört vezérlünk. Több lámpa is tartozhat hozzá: ilyenkor párhuzamosan kapcsolódnak, és egyszerre világítanak.



Gyakorlati kiegészítés: A gyakorlaton a biztonság miatt, a kapcsolásba bekerül egy 1 fázisú érintésvédelmi relé, és a zárlatvédelem miatt egy kismegszakító, amely az áramkört védi.