

6. hét - Komplex összefoglalás és rendszertervezés

FELADATLAP • 16 órás témakör zárása

1. Az energia útja

Egészítsd ki a teljes energiautat!

Közcélú hálózat → _____ → méretlen fővezeték → _____ → mért fővezeték → _____ →
alelosztó → _____ → fogyasztó

2. Az első öt hét rendszerezése

Hét	Fő téma	Kulcsgondolat
1		
2		
3		
4		
5		

3. A rendszertervezés öt kérdése

Mit kell ellátnom?

Hogyan jut el oda az energia?

Milyen vezetékrendszer szükséges?

Hogyan védem?

Hogyan igazolom, hogy megfelelő?

4. Gyors számítás

$P = 3,45 \text{ kW}$, $U = 230 \text{ V}$. Számítsd ki a terhelési áramot!

$I = P / U =$ _____

Miért nem elég ez az eredmény a vezeték és a védelem végleges kiválasztásához?

5. Záró ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a méretlen és mért hálózatrész között?

2. Miért használunk főelosztót és alelosztót?

3. Miért célszerű külön végáramköröket kialakítani?

4. Miért nem választható vezeték csak a terhelési áram alapján?

5. Mi az RCD szerepe?

6. Mi a PE és az EPH szerepe?

7. Miért ellenőrizzük hosszú vezetéknél a feszültségesést?

8. Mit jelent a $P \rightarrow I \rightarrow \text{vezeték} \rightarrow \text{védelem} \rightarrow \text{ellenőrzés}$ sorrend?
