

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 9. hét

Világítási áramkörök és alapkapcsolások kialakítása, dokumentálása

Digitális feldolgozó feladatlap

1. Rajzolj egyszerű elvi kapcsolást egy egyáramkörös kapcsolóval és egy lámpával.
2. Jelöld a rajzon az L, N, PE és a kapcsolt fázis szerepét.
3. Írd le röviden, miért a fázisvezetőt kell megszakítani a kapcsolóval.
4. Készíts szerelési megfeleltetést: betáplálás → kötődoboz → kapcsoló → világítótest.
5. Sorolj fel öt tipikus hibát, amely egy világítási áramkör digitális rajzán felismerhető.
6. Magyarázd el a két helyről történő kapcsolás működési alapelvét.
7. Készíts áramkör-jegyzéket legalább négy csatlakozási pontra.
8. Hibaanalízis: a lámpa kikapcsolt kapcsolónál is világít. Írj legalább három lehetséges hibát és egy ellenőrzési sorrendet.

Értékelés

Kapcsolási logika 35% • dokumentáció 25% • hibafelismerés 25% • indoklás 15%.