

33. hét - Feladatlap

Méréses hibakeresés

1. Mérési pontok

P1 tápegység+, P2 védelem után, P3 kapcsoló bemenet, P4 kapcsoló kimenet, P5 lámpa+. Írd le, normál bekapcsolt állapotban mekkora feszültséget vársz a 0 V ponthoz képest!

2. Következtess!

P1	P2	P3	P4	P5	Hol keresnéd a hibát?
24 V	24 V	24 V	0 V	0 V	
24 V	24 V	24 V	24 V	0 V	
24 V	0 V	0 V	0 V	0 V	
24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	

3. Felezéses hibakeresés

Egy hosszú vezetékszakaszon 8 hozzáférhető mérési pont van. Írd le, hogyan csökkentenéd a mérések számát felezéses módszerrel!

4. Mérési döntés

Mikor választanál feszültségmérést, és mikor folytonosságmérést? Írj mindkettőre egy példát!

5. Biztonság

Miért tilos folytonosságot vagy ellenállást mérni feszültség alatt álló áramkörben?