

34. hét - Feladatlap

Egyszerű villamos rendszer megtervezése

1. Követelményalkotás

Írj legalább négy egyértelmű követelményt ehhez a feladathoz: „Egy 24 V-os lámpa nyomógommbal működjön.”

2. Tervezési sorrend

Tedd helyes sorrendbe: megépítés • követelmény • ellenőrzés • feladat • eszközválasztás • kapcsolási rajz.

3. Eszközválasztás

Eszköz	Választás / adat	Indoklás
Tápegység		
Nyomógomb		
Jelzőlámpa		
Védelem		

4. Kapcsolási rajz

Rajzold meg a $+24\text{ V} \rightarrow \text{F1} \rightarrow \text{S1} \rightarrow \text{H1} \rightarrow 0\text{ V}$ áramkört szabványos vagy tanult egyszerűsített rajzjelekkel. Jelöld az eszközöket F1, S1, H1 azonosítóval.

5. Gondolkodtató feladat

Hogyan változtatnád meg a kapcsolást, ha két nyomógomb közül bármelyik bekapcsolhatná a lámpát? Írd le az érintkezők kapcsolatát is.