

35. hét - Feladatlap

IAP szakmai kihívás - komplex villamos feladat

1. Működési követelmény

Írd le legalább öt pontban, hogyan kell működnie a két nyomógombos 24 V-os jelzőrendszernek.

2. Kapcsolási rajz

Rajzold meg az F1 - (S1 || S2) - H1 kapcsolást. Az S1 és S2 záró érintkezők párhuzamosan kapcsolódjanak.

3. Eszközlista

Jel	Eszköz / adat	Darab
F1		
S1		
S2		
H1		
X / vezeték		

4. Hibakeresési terv

A rendszer nem működik S2-ről, de S1-ről igen. Írd le, melyik három pontot vagy elemet vizsgálnád először, és milyen mérési eredményt vársz.

5. Szakmai önértékelés

Jelöld: ☐ önállóan ment ☐ kis segítséggel ment ☐ újra gyakorolnom kell. Írd le egy mondatban, melyik lépés volt a legnehezebb.